


AMAÇ/HEDEF

2 adet LED'i polis çakarı şeklinde yakarken, buzzer ile de polis sireni sesi çıkarmak.

MALZEME LİSTESİ

- 1: Arduino Uno (1 adet)
- 2: 220Ω Direnç (2 adet)
- 3: LED (2 adet)(Mavi ve Kırmızı)
- 4: BreadBoard (1 adet)
- 5: Buzzer (1 adet)

DEVRE ŞEMASI

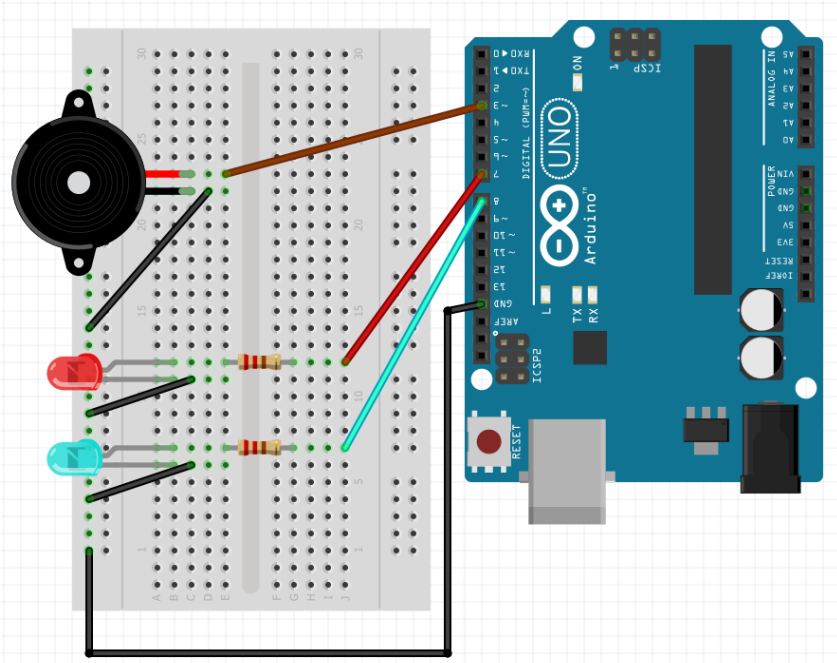

PROJE DOSYALARINI İNDİR



<http://alikara.com.tr/upload/etkinlikler/mblock/2.rar>